

تمرین فصل تابلو برق

- ۱- تابلو برق طبقات اول تا چهارم را با روش eplan طراحی نمایید. (برای سرخط های روشنایی و پریز، محافظ RCD جداگانه قرار دهید:)
- ۲- در تابلو برق بام، اشتباهات موجود در طراحی رفع گردد.
- ۳- در تابلو برق آسانسور، در مورد خط تغذیه مدار فرمان و قدرت آسانسور توضیح دهید: